

テーマ

シーケンス図とタイムチャート

結論

出力は入力によって時間とともに変化する

ポイント

① シーケンス図に使われる記号を理解する。

② タイムチャートは時間に伴う変化であることを理解する。

③ 身の回りにもたくさん利用されていることを理解する。

内容等		気づいた点、疑問点	まとめ、考察
1. 自己保持回路	シーケンス制御において使用されるスイッチは、自動復帰の押しボタンスイッチである。自己保持回路はこのときに便利に利用される。	コイルの位置が押しボタンスイッチよりも電源側だった場合は? 何らかの事故で接地された場合、コイルが動作しかねない。 タイムチャートにおいて、入出力や動作をつなぐ破線の意味が重要！ 自動販売機にも使われている？	私たちの身の回りでは、これらの回路を組み合わせて、もっと複雑な動作が実行されているだろう。 ルームエアコンや、自動車、自動販売機や炊飯器、自動制御なしに現代の文化的な生活は成立しないことでしょう。 時には誤動作を起こしてしまうこともあるでしょうが、信頼性をあげていかなくてはなりません。
2. インタロック回路	二つのボタンスイッチを同時に押すことを防ぎ、先に、押されたスイッチが優先されなければならない。インタロック回路はこのときに便利に利用される。	TVのクイズ番組はこれだ！	科学英語 順序制御 Sequence Control タイムチャート Time Chart 早押し Interlock タイマー Timer 自己保持 Self-Holding
3. タイマ回路	押しボタンスイッチを押すことでタイマが動作し、設定時間後に負荷が動作する限時動作瞬時復帰回路を例に上げる。	交差点における信号機はこれですね！ 身の回りは自動制御ばかりです！	図の出典：電子計測制御(実教出版)